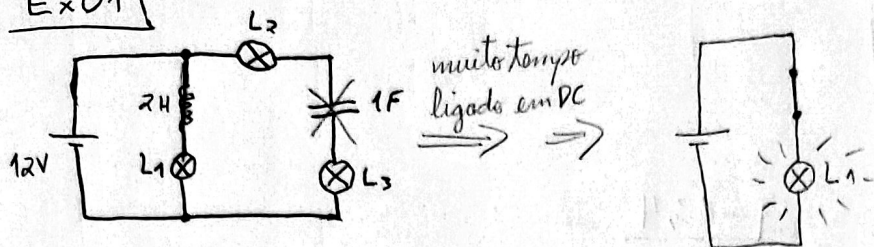



## Atividade 2

Ex01




Somente  $L_1$  acende  
 $\therefore$  letra (D)

Ex02


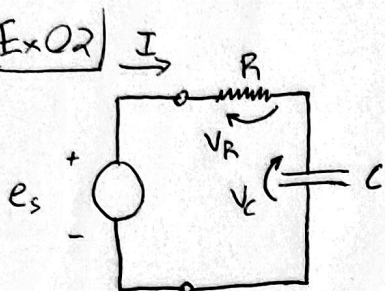


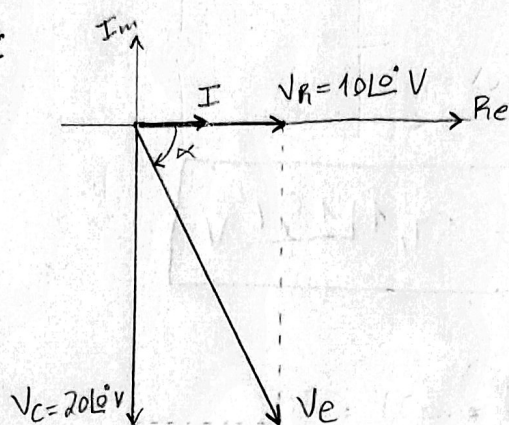a)  $1\text{ cm} = 5\text{ V}$ ;  $V_R = 10\text{ V}$ ,  $V_C = 20\text{ V}$



b)  $V_e = 4,5\text{ cm} = 22,5\text{ V}$


Ex03

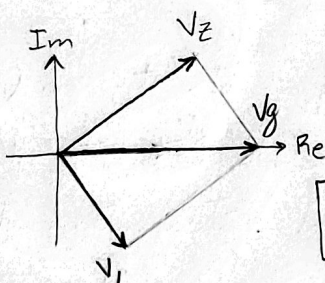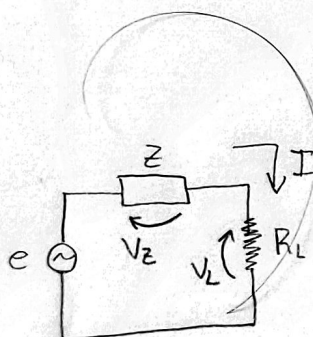

- $V_Z$  é indutivo
- Corrente está em fase com o resistor (aterosada).

$\therefore$  letra (E)

Ex04

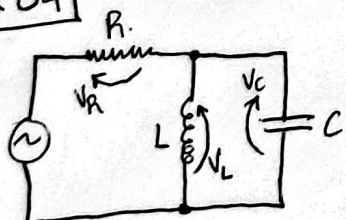


$R = 100\Omega$ ;  $L = 0,1\text{ H}$ ;  $C = 5\mu\text{F}$

$V_g(t) = 141,4 \cos(2000t + 45^\circ)\text{ V}$

a)  $V_{g\text{ef}} = \frac{141,4}{\sqrt{2}} = 100\text{ V} \Rightarrow \dot{V}_g = 100 \angle 45^\circ\text{ V}$

b)  $\dot{R} = 100 \angle 0^\circ\Omega$

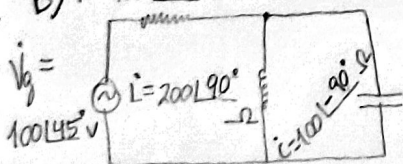


$\dot{L} = j\omega L = j \cdot 2000 \cdot 0,1 = 200 \angle 90^\circ\Omega$


$\dot{C} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 2000 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} = 100 \angle -90^\circ\Omega$

c)
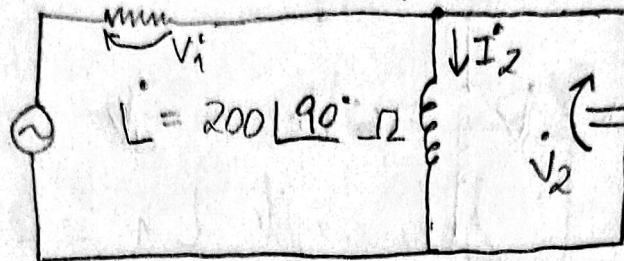
$$\dot{R} = 100 \angle 0^\circ \Omega \quad \dot{I} \rightarrow \dot{I}_3$$


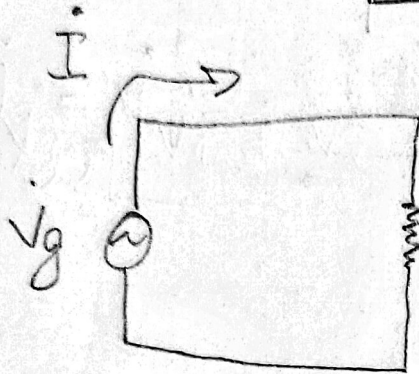
$$\dot{C} = 100 \angle -90^\circ \Omega$$



$$\dot{Z} = \dot{R} + \frac{\dot{L} \cdot \dot{C}}{\dot{L} + \dot{C}} = 223,6 \angle -63,4^\circ \Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_g}{\dot{Z}} = 0,447 \angle 108,4^\circ \text{ A}$$

$$\dot{V}_1 = \dot{R} \cdot \dot{I} = 44,72 \angle 108^\circ \text{ V}$$

$$\dot{V}_g = \dot{V}_1 + \dot{V}_2 \Rightarrow \dot{V}_2 = \dot{V}_g - \dot{V}_1 = 89,1 \angle 18,4^\circ \text{ V}$$

$$d) v_2(t) = V_2 \sqrt{2} \cos(\omega t + \beta)$$

$$V_2(t) = 89,1 \sqrt{2} \cos(2000t + 18,4^\circ) \text{ V}$$